

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请大家自行扩页，原则是一定要把报告写详细，能说明设计的成果和特色。报告中应该叙述设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（**设计内容及报告写作**都作为评分依据）。

设计的功能描述

本次实验设计的是一个十进制正整数计算器，支持十进制整数的加、减、乘、除（求商）4种运算，且支持连续运算功能；

按键开关 S1 作为异步复位信号，且当 S1 按下时，系统被复位等待数据输入；

按键开关 S2 作为每次计算启动信号（类似计算器的“等于号”功能）；

操作数由 4*4 矩阵键盘输入；

输入数据范围为 2 位十进制正整数；

运算操作由 ABCD 代替，分别代表加、减、乘、除；


连续运算功能举例:先输入 1+2,按下 S2 算出结果为 3,再输入+3,跟上一部算出的结果直接计算，得到结果是 6；

计算结果输出到数码管上，能够下显示输入的数据以及计算的结果，使用六个数码管显示。

系统功能详细设计

用硬件框图描述系统主要功能及各模块之间的相互关系

硬件框图如下：

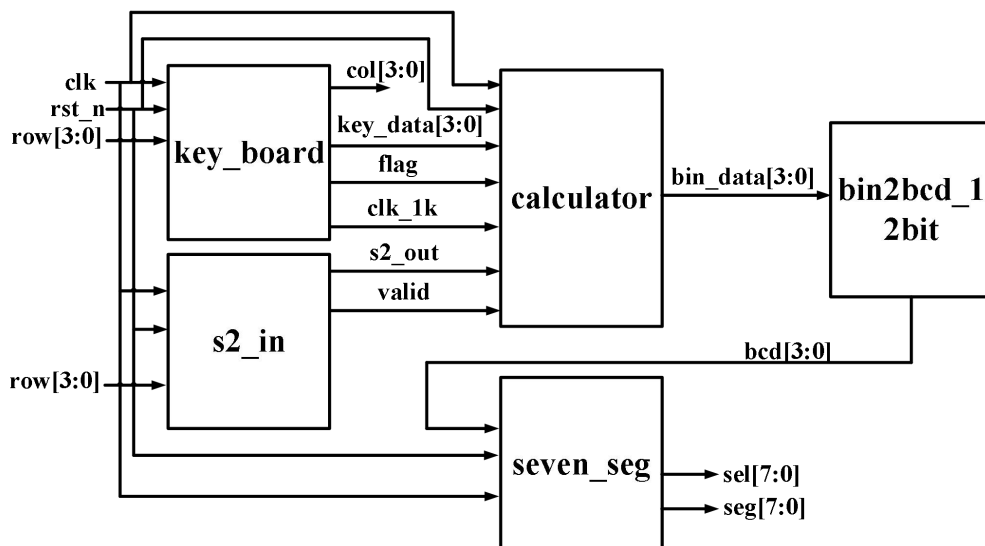

由 **key_board**、**s2_in**、**calculator**、**bin2bcd_12bit** 和 **seven_seg** 五个模块构成，**key_board** 模块是实现矩阵键盘的输入，**s2_in** 实现按键 **s2** 的消抖与输入，**calculator** 实现计算器中各种运算的实现，**bin2bcd_12bit** 负责将计算模块的输出数据转化为 **bcd** 码，**seven_seg** 模块实现 **bcd** 码的输出显示。


模块设计与实现

包括各子模块功能、设计思路，输入、输出端口及关键代码

1. **Keyboard** 模块：采用的是 4×4 矩阵键盘电路，矩阵键盘又称行列式键盘，它是用 4 条 I/O 线作为行线，4 条 I/O 线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每一个交叉点上，设置一个按键。这样键盘中的按键的个数就是 $4 \times 4 = 16$ 个。这种行列式键盘结构能够有效地提高单片机系统中 I/O 口的利用率。其中的 ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, 以及 COL0, COL1, COL2, COL3 信号分别连接到了 FPGA 上，使用一种独特的方法，这 8 个信号能够表示出 16 个按键各自按下的状态。其中输入端口为 **clk**(时钟信号)、**rst** (复位信号，按键 S1)、**row** (键盘扫描行信号);输出端口有：**flag** (键盘按下使能信号)、**keydata** (键盘按下具体数字信号)、**col** (键盘扫描列信号)；

状态描述：0：初始状态；1：检测到有矩阵键盘输入并消抖；2：矩阵键盘列扫描；3：矩阵键盘输出有效

状态转移图：

 

主要设计代码：

```
module key_board (clk, rst_n, row, col, data, valid, clk_1k);

    input clk;
    input rst_n;
    input [3:0] row;

    output reg [3:0] col;
    output reg [3:0] data;
    output reg valid;
    output reg clk_1k;

    reg [14:0] cnt;
    parameter T1ms = 24999;
    always @ (posedge clk or negedge rst_n)
        begin
            if (rst_n)
                begin
                    clk_1k <= 1'b1;
                    cnt <= 15'd0;
                end
            else
                begin
                    if (cnt < T1ms)
                        begin
                            cnt <= cnt + 15'd1;
                        end
                    else
                        begin
                            cnt <= 15'd0;
                            clk_1k <= ~clk_1k;
                        end
                    end
                end
            end

    reg [7:0] row_col;
    reg [1:0] state;
    reg [4:0] count;
```

```
    always @ (posedge clk_1k or negedge rst_n)
        case (c_state)
            0 :
                if (row != 4'b1111)
                    n_state <= 1;
            1 : begin
                if (row == 4'b1111)
                    n_state <= 0;
                else if (count >= 19)
                    n_state <= 2;
                end
            2 : begin
                if (row == 4'b1111)
                    n_state <= 2;
                else
                    n_state <= 3;
                end
            3 : begin
                if (row == 4'b1111)
                    n_state <= 0;
                else
                    n_state <= 3;
                end
            default : n_state <= 0;
        endcase
```

```
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(rst_n) begin
        col <= 4'b0000;
        row_col <= 8'd0;
        valid <= 0;
        count <= 0;
    end else begin
        case (c_state)
            1 : begin
                if (row == 4'b1111)
                    begin
                        count <= 0;
                    end
                else
                    begin
                        if (count < 19)
                            begin
                                count <= count + 1;
                            end
                        else
                            begin
                                count <= 0;
                                col <= 4'b0111;
                            end
                        end
                    end
                end
            2 : begin
                if (row == 4'b1111)
                    begin
                        col <= {col[2:0],col[3]};
                    end
                else
                    begin
                        row_col <= {row,col};
                        valid <= 1;
                    end
                end
            end
```

```
        3 : begin
            if (row == 4'b1111)
                begin
                    n_state <= 0;
                    valid <= 0;
                end
            else
                begin
                    valid <= 0;
                end
            end
        end
```

```
always @ (*)
begin
    case (row_col)
        8'b0111_0111 : data = 4'h1;
        8'b0111_1011 : data = 4'h2;
        8'b0111_1101 : data = 4'h3;
        8'b0111_1110 : data = 4'ha;

        8'b1011_0111 : data = 4'h4;
        8'b1011_1011 : data = 4'h5;
        8'b1011_1101 : data = 4'h6;
        8'b1011_1110 : data = 4'hb;

        8'b1101_0111 : data = 4'h7;
        8'b1101_1011 : data = 4'h8;
        8'b1101_1101 : data = 4'h9;
        8'b1101_1110 : data = 4'hc;

        8'b1110_0111 : data = 4'he; /*
        8'b1110_1011 : data = 4'h0;
        8'b1110_1101 : data = 4'hf; /*#
        8'b1110_1110 : data = 4'hd;

        default : data = 4'h0;
    endcase
end
```

2. S2_in 模块：为 s2 按键的输入模块，按键输入需要做相应的按键消抖，整体的设计思路就是下降沿出现开始计数 15ms，如果在计数 15ms 中又出现了一个上升沿，则计数清零，等待下一个下降沿，然后接着计数，反复如此，直到在 15ms 内未出现上升沿，算是真正的稳定。其中输入端口为：clk(时钟信号)、rst(复位信号，按键 S1)、s2_in(按键输入信号)；输出端口有：valid(按键有效信号)、s2_out(按键输出信号)

主要设计代码：

```
module s2_in(  
    input wire clk,  
    input wire rst_n,  
    input wire s2_in,  
    output reg valid,  
    output reg s2_out  
);  
  
    reg cnt_inc = 1'b0; //增加信号  
    reg [24:0] cnt; //底层计数器?  
    wire cnt_end;  
    assign cnt_end = cnt_inc & (cnt == 25'd30); //  
    always @(posedge clk or posedge rst_n) begin  
        if (rst_n)  
            cnt_inc <= 1'b0;  
        else  
            cnt_inc <= 1'b1;  
        end  
    always @(posedge clk or posedge rst_n) begin  
        if (rst_n)  
            cnt <= 25'd0;  
        else if (cnt_end)  
            cnt <= 25'd0;  
        else if (cnt_inc)  
            cnt <= cnt + 25'd1;  
        end  
    reg sig_r0 = 1'b0;  
    reg sig_r1 = 1'b0;  
    always @(posedge clk or posedge rst_n) begin  
        if (rst_n)  
            sig_r0 <= 1'b0;  
        else if (cnt_end)  
            sig_r0 <= s2_in;  
        else  
            sig_r0 <= sig_r0;  
        end  
end
```



```
always @(posedge clk or posedge rst_n)begin
    if(rst_n)
        sig_r1 <= 1'b0;
    else
        sig_r1 <= sig_r0;
    end
always @(posedge clk or posedge rst_n)begin
    if(rst_n)
        sig_r1 <= 1'b0;
    else
        sig_r1 <= sig_r0;
    end
always @(posedge clk or posedge rst_n)begin
    if(rst_n)
        s2_out <= 1'b0;
    else if(~sig_r1 & sig_r0)begin
        s2_out <= 1;
        valid <= 1;
    end
    else begin
        s2_out <= 0;
        valid <= 0;
    end
end
end
endmodule
```

3. Calculator 模块：存储部分用状态机和寄存器来实现，我们输入的数字应用了移位拼接的原理，若第一个输入的是数字键，则保存下来，第二次输入还是输入的是数字键时，第一个数值左移变为十位，第二次的为个位，第三次若还是数字键，那么第一个数值将变为百位，第二个为十位，第三个为个位，以此类推，直到有符号键输入。


当进行第一次计算时，第一个数字存放在 **num1** 里面。按下运算符以后，第二个数字放在 **bin_data** 里面。当再按下运算符或者等号时，第一次计算的结果将存放在 **ans** 里面，同时 **reg** 清零，等待下一个数字的输入。进行第二次运算时，将 **num1** 里面的结果与 **reg** 里面新输入的数字进行运算，再将运算结果存放在 **num1** 里面，直到最后

按下等号按键的时候，显示最终的运算结果。

输入端口为：**clk**(时钟信号)、**rst**(复位信号，按键 S1)、**row**(键盘扫描行信号)、**flag**(键盘按下使能信号)、**keydata**(键盘按下具体数字信号)、**s2_out**(按键输出信号)、**valid_s2**(按键输出有效信号)，输出端口有：**bin_data**(计算结果信号)

状态描述：**0**：初始状态，存储矩阵键盘的输入，在接收到矩阵键盘输入为运算符号时跳转；**1**：计算状态，检测到运算符的输入后将数据暂存，与此时矩阵键盘的输入进行运算并跳转；**2**：在输入为运算符时可连续计算，为数字时则进行下次计算

状态转移图：

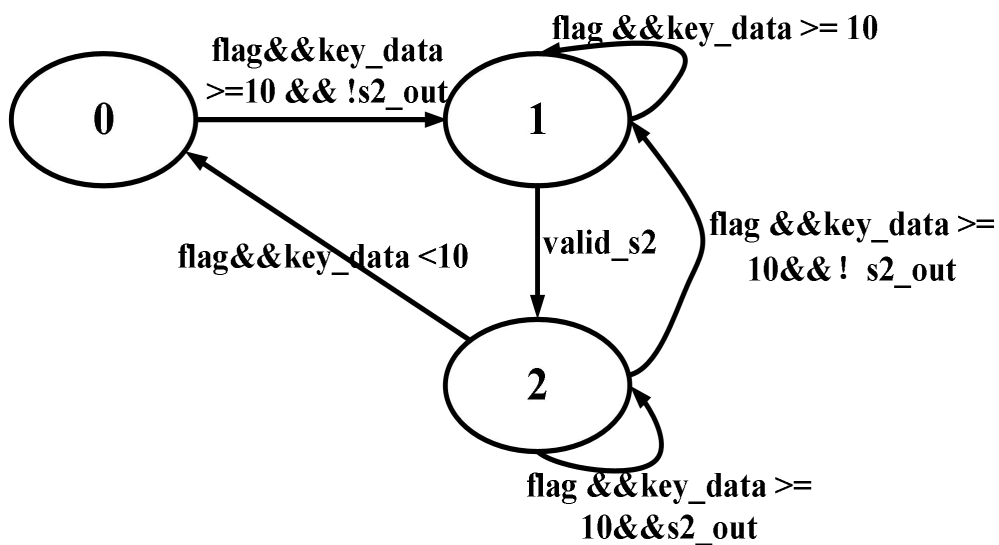

主要设计代码：

```
module calculator (clk, rst_n, flag, key_data, s2_out, valid_s2, bin_data);  
  
    input clk;  
    input rst_n;  
    input flag;  
    input [3:0] key_data;  
    input s2_out;  
    input valid_s2;  
  
    output reg [19:0] bin_data;  
  
    reg [1:0] c_state;  
    reg [1:0] n_state;  
    reg [19:0] num1;  
    reg [3:0] opcode;  
  
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
        if(rst_n) begin  
            c_state <= 0;  
        end else begin  
            c_state <= n_state;  
        end  
    end  
    always @ (*)  
    begin  
        begin  
            case (c_state)  
                0 : begin  
                    if (flag)  
                        begin  
                            if (key_data >= 10)  
                                begin  
                                    if (s2_out)  
                                        begin  
                                            n_state = 0;  
                                        end  
                                    else  
                                        begin  
                                            n_state = 1;  
                                        end  
                                end  
                            end  
                        end  
                    end  
                end  
            end  
        end  
    end
```

```
1 : begin
    if (flag)
    begin
        if (key_data >= 10)
        begin
            n_state = 1;
        end
    end
    end
    else if (valid_s2) begin
        n_state = 2;
    end
    else
    begin
        n_state = 1;
    end
    end
end

2 : begin
    if (flag)
    begin
        if (key_data < 10)
        begin
            n_state = 0;
        end
        else
        begin
            if (s2_out)
            begin
                n_state = 2;
            end
            else
            begin
                n_state = 1;
            end
        end
    end
    end
    else
    begin
        n_state = 2;
    end
    end
end
endcase
```

```
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    begin
        if (rst_n)
            begin
                num1 <= 0;
                bin_data <= 0;
                opcode <= 0;
            end
        else
            begin
                case (c_state)
                    0 : begin
                        if (flag)
                            begin
                                if (key_data < 10)
                                    begin
                                        bin_data <= bin_data * 10 + key_data;
                                    end
                                else
                                    begin
                                        if (!s2_out)
                                            begin
                                                opcode <= key_data;
                                                num1 <= bin_data;
                                                bin_data <= 0;
                                            end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                    1 : begin
                        if (flag)
                            begin
                                if (key_data < 10)
                                    begin
                                        bin_data <= bin_data * 10 + key_data;
                                    end
                                end
                            end
                        else if (valid_s2) begin
                            case (opcode)
                                10 : begin bin_data <= num1 + bin_data;end
                                11 : begin bin_data <= num1 - bin_data;end
                                12 : begin bin_data <= num1 * bin_data;end
                                13 : begin bin_data <= num1 / bin_data;end
                                default : bin_data <= 0;
                            endcase
                        end
                    end
                end
            end
        end
    end
```

```

2      2 : begin
3          if (flag)
4              begin
5                  if (key_data < 10)
6                      begin
7                          bin_data <= {16'd0,key_data};
8                      end
9                  else
10                     begin
11                         if (!s2_out)
12                             begin
13                                 num1 <= bin_data;
14                                 opcode <= key_data;
15                                 bin_data <= 0;
16                             end
17                         end
18                     end
19                 end
20             endcase

```

4. Bcd 模块：由于最终要显示十进制的数据，所以要把二进制的数据做 bcd 码的转换，继而通过数码管显示，转换过程通过除法与取余实现。输入端口为：bin（计算模块输出数据信号），输出端口为 bcd（转换为 bcd 码后的数据信号）

主要设计代码：

```

module bin2bcd_12bit(bin, bcd);

    input [19:0] bin;
    output reg [23:0] bcd;

    always @ (*)
    begin
        bcd[3:0] = bin%10;
        bcd[7:4] = bin/10%10;
        bcd[11:8] = bin/100%10;
        bcd[15:12] = bin/1000%10;
        bcd[19:16] = bin/10000%10;
        bcd[23:20] = bin/100000%10;
    end

endmodule

```

5. seven_seg 模块：显示部分是系统的输出部分，用于显示按键值及计算结果，由于数字系统的数据运算都是二进制的，而输出表达式都是 BCD 码，为了满足 BCD 码的译码显示，最方便的方法就是利用译码程序在 FPGA 中实现。本文采用的是共阳极 7 段数码管，显示数字时需要将对应管脚置为低电平。输入端口为 clk(时钟信号)、rst(复位信号，按键 S1)、data_in(转换后的 bcd 数据信号)；输出端口有：sel(数码管位选信号)、seg(数码管片选信号)；


主要设计代码：

```
always @ (*)
begin
    if (rst_n)
    begin
        seg = 8'b0000_0000;
    end
    else
    begin
        case (num)
            0 : seg = 8'b1100_0000;
            1 : seg = 8'b1111_1001;
            2 : seg = 8'b1010_0100;
            3 : seg = 8'b1011_0000;
            4 : seg = 8'b1001_1001;
            5 : seg = 8'b1001_0010;
            6 : seg = 8'b1000_0010;
            7 : seg = 8'b1111_1000;
            8 : seg = 8'b1000_0000;
            9 : seg = 8'b1001_0000;
            default : seg = 8'b0000_0000;
        endcase
    end
end
```




```
1  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
2      begin
3          if (rst_n)
4              begin
5                  sel <= 8'b1111_1110;
6              end
7          else
8              begin
9                  sel <= {sel[6:0],sel[7]};
10             end
11         end
12
13     always@(*)
14         begin
15             if (rst_n)
16                 begin
17                     num = 0;
18                 end
19             else
20                 begin
21                     case (sel)
22                         8'b1111_1110 : num = data_in[23:20];
23                         8'b1111_1101 : num = data_in[19:16];
24                         8'b1111_1011 : num = data_in[15:12];
25                         8'b1111_0111 : num = data_in[11:8];
26                         8'b1110_1111 : num = data_in[7:4];
27                         8'b1101_1111 : num = data_in[3:0];
28                         default : num = 0;
29                     endcase
30                 end
31         end
32     end
```


6. 顶层模块的 RTL 分析原理图截图

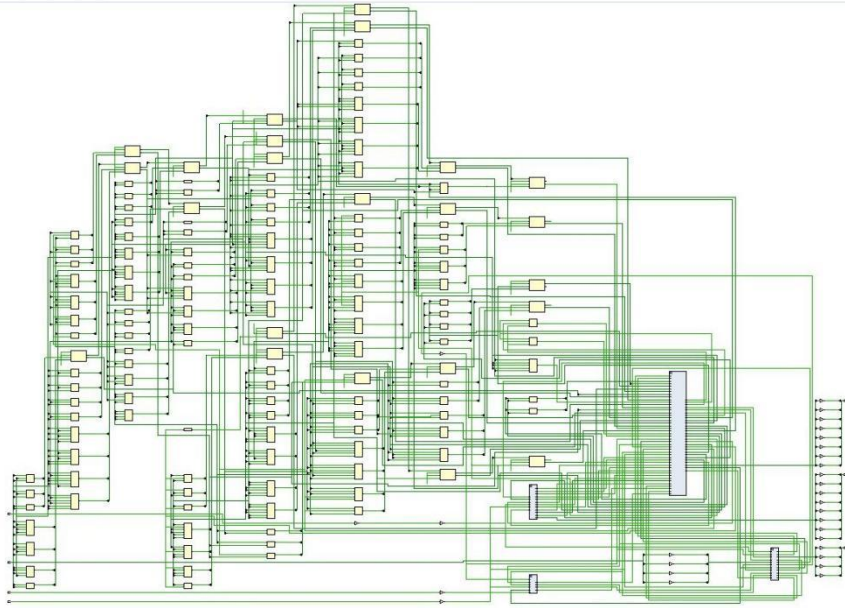

调试报告

仿真波形截图及仿真分析

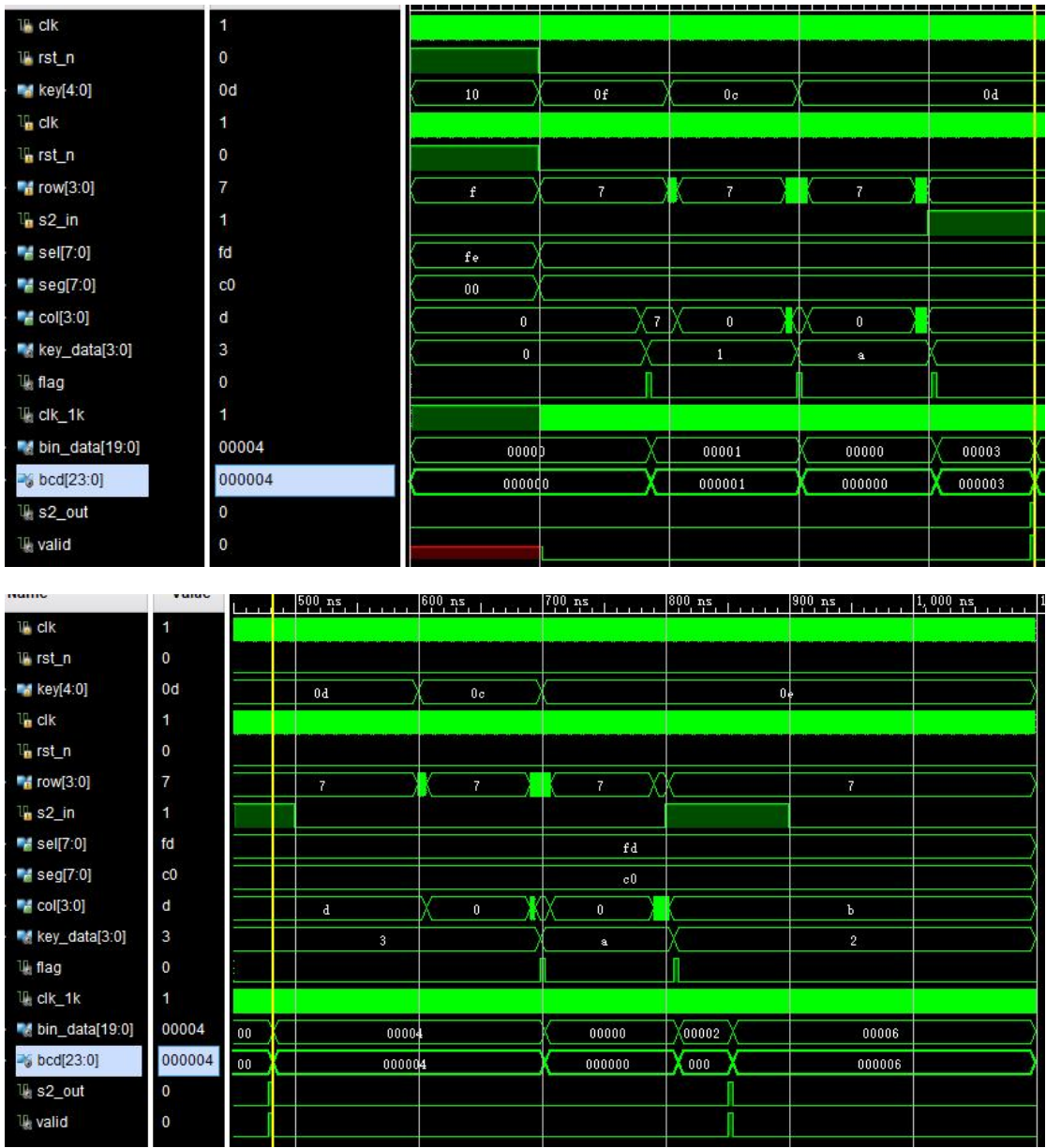

波形分析：

Top 模块完成计算模块的输入，进行 1+2+3 连续计算功能的仿真，输入时钟信号 clk、复位信号 rst_n、按键信号 s2，设置内部分频处所用到的参数 T1ms，键盘扫描行信号 row，通过 key 与阵列转换信号来进行按键的输入；输出信号有数码管的位选信号 sel、数码管的段选

信号 seg、按键输出列信号 col。从上述波形可以看出：

(0) 时钟信号以 1ns 为周期；

(1) 初始态输入复位下信号为 1，按键 key 信号为'h10，s2_in 按键输入信号为 0，键盘扫描行信号 row 为 4'b1111；矩阵按键输出信号 keydata 为 0，计算模块输出信号 bin_data 为 0，bcd 转换模块输出信号 bcd 为 0，按键输出信号 s2_out 为 0，按键输出有效信号 valid 为 0，矩阵键盘输出有效信号 flag 为 0，输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1111，数码管位选信号 sel 为'hfe，数码管段选信号 seg 为'h00，符合预期；

(2) 100ns 时输入复位下信号为 0，按键 key 信号为'hfd，s2_in 按键输入信号为 0，键盘扫描行信号 row 为 4'b1111；矩阵按键输出信号 keydata 为 0，计算模块输出信号 bin_data 为 0，bcd 转换模块输出信号 bcd 为 0，按键输出信号 s2_out 为 0，按键输出有效信号 valid 为 0，矩阵键盘输出有效信号 flag 为 0，输出键盘扫描列信号 col 为 4'b0，数码管位选信号 sel 为'hfd，数码管段选信号 seg 为'hc0，符合预期；

(3) 186.5ns 时输入复位下信号为 0，按键 key 信号为'h0f，s2_in 按键输入信号为 0，键盘扫描行信号 row 为 4'b1111；矩阵按键输出信号 keydata 为 1，计算模块输出信号 bin_data 为 1，bcd 转换模块输出信号 bcd 为 1，按键输出信号 s2_out 为 0，按键输出有效信号 valid 为 0，矩阵键盘输出有效信号 flag 为 1，输出键盘扫描列信号 col 为 4'b111，数码管位选信号 sel 为'hfd，数码管段选信号 seg 为'hc0，符合预期；

(4) 300ns 时输入复位下信号为 0，按键 key 信号为'h0c，s2_in 按键输入信号为 0，键盘扫描行信号 row 为 4'b111，矩阵按键输出信号

keydata 为 a, 计算模块输出信号 bin_data 为 0, bcd 转换模块输出信号 bcd 为 0, 按键输出信号 s2_out 为 0, 按键输出有效信号 valid 为 0, 矩阵键盘输出有效信号 flag 为 1, 输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1111, 数码管位选信号 sel 为'hfd, 数码管段选信号 seg 为'hc0, 符合预期;

(5) 406.5ns 时输入复位下信号为 0, 按键 key 信号为'h0d, s2_in 按键输入信号为 0, 键盘扫描行信号 row 为 4'b111;计算模块输出信号 bin_data 为 3, bcd 转换模块输出信号 bcd 为 3, 按键输出信号 s2_out 为 0, 按键输出有效信号 valid 为 0, 矩阵键盘输出有效信号 flag 为 1, 输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1111,数码管位选信号 sel 为'hfe, 数码管段选信号 seg 为'hc0, 符合预期;

(6) 478.5ns 时输入复位下信号为 0, 按键 key 信号为'h0d, s2_in 按键输入信号为 1, 键盘扫描行信号 row 为 4'b111;计算模块输出信号 bin_data 为 3, bcd 转换模块输出信号 bcd 为 3, 按键输出信号 s2_out 为 1, 按键输出有效信号 valid 为 1, 矩阵键盘输出有效信号 flag 为 0, 输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1101,数码管位选信号 sel 为'hfb, 数码管段选信号 seg 为'hc0, 符合预期;

(7) 600ns 时输入复位下信号为 1, 按键 key 信号为'h0d, s2_in 按键输入信号为 0, 键盘扫描行信号 row 为 4'b111;计算模块输出信号 bin_data 为 4, bcd 转换模块输出信号 bcd 为 4, 按键输出信号 s2_out 为 0, 按键输出有效信号 valid 为 0, 矩阵键盘输出有效信号 flag 为 0, 输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1111,数码管位选信号 sel 为'hf7, 数码管段选信号 seg 为'hc0, 符合预期;

(8) 700ns 时输入复位下信号为 0, 按键 key 信号为'h0c, s2_in 按键输入信号为 0, 键盘扫描行信号 row 为 4'b1111; 计算模块输出信号 bin_data 为 0, bcd 转换模块输出信号 bcd 为 0, 按键输出信号 s2_out 为 0, 按键输出有效信号 valid 为 0, 矩阵键盘输出有效信号 flag 为 1, 输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1110, 数码管位选信号 sel 为'hef, 数码管段选信号 seg 为'hc0, 符合预期;

(9) 800ns 时输入复位下信号为 0, 按键 key 信号为'h0e, s2_in 按键输入信号为 1, 键盘扫描行信号 row 为 4'b1111; 计算模块输出信号 bin_data 为 0, bcd 转换模块输出信号 bcd 为 0, 按键输出信号 s2_out 为 0, 按键输出有效信号 valid 为 0, 矩阵键盘输出有效信号 flag 为 0, 输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1101, 数码管位选信号 sel 为'hef, 数码管段选信号 seg 为'hc0, 符合预期;

(10) 854.5ns 时输入复位下信号为 0, 按键 key 信号为'hb, s2_in 按键输入信号为 1, 键盘扫描行信号 row 为 4'b1111; 计算模块输出信号 bin_data 为 6, bcd 转换模块输出信号 bcd 为, 按键输出信号 s2_out 为 1, 按键输出有效信号 valid 为 1, 矩阵键盘输出有效信号 flag 为 0, 输出键盘扫描列信号 col 为 4'b1011, 数码管位选信号 sel 为'hef, 数码管段选信号 seg 为'h82, 符合预期;

故根据上述分析, 模块实现了 1+2+3 连续计算。

设计过程中遇到的问题及解决方法

遇到的问题有：

1. 对动态数码管的位选信号理解不到位，因为是共阳极数码管，低电平显示，刚开始使用的移位位选信号的方法错误。解决方法：使用循环移位的方法进行位选信号的移位；
2. 在 s2 的按键输入过程中，按键输入的逻辑与计算模块本身的逻辑产生了冲突，导致计算模块一直在进行连续地计算 `ans` 与运算符相运算的结果，导致了计算模块的计算结果显示不对，逻辑出现错误。解决方法：修改逻辑，与矩阵按键本身的逻辑相结合后进行输出，结果显示正确；
3. 按键 s2 按下后没有反应。解决方法：按键消抖过程需要进行一定时间的计时，比如 `15ms`，在设计中由于使用的是上层的分频时钟，导致这个时间增大了 `1k` 倍故按下 s2 后无反应，且按键消抖后需要检测上升沿进行输出。

课程设计总结

包括设计的总结和还需改进的内容以及收获

总结与收获：

我在数字逻辑设计实验中培养了时序逻辑的思维，锻炼了独立设计、分析电路的能力，能够独当一面；此外，还充分意识到了自顶向下的设计意识的重要性——直接上手打代码很容易导致设计的逻辑混乱，混淆模块之间的功能和信号的传递；同时，也充分感受到了模块的灵活使用对于成功完成实验的意义——当某个模块代码量过大时，使用子模块将同一功能的语句封装在一起，专注于宏观功能而不涉及底层实现，在该模块没有问题的情况下可以极大减少代码阅读量，同时更便于 debug 时更快更精准地定位到出错的位置；这门课也大大提升了我的抗压能力，在心态上也算是经历了一场磨炼，每一次被未知的 bug 折磨到濒临崩溃之后，就像破茧成蝶，总有新的成长、新的蜕变。

需要改进的地方：

理论课和实验课可以衔接得更紧密些；可以增设几节课专门用于实验的答疑课，或者是建立共享文档集中解答疑惑。